


Acenda a lâmpada!

Vamos pintar o desenho para acender a lâmpada em quatro passos!


1 Pinte a bateria de verde para carregá-la.



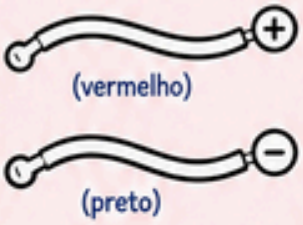2 Pinte o fio que sai do positivo (+) de vermelho e o fio que sai do negativo (–) de preto.




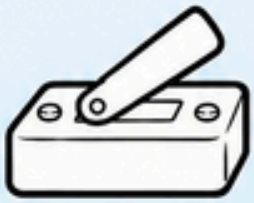3 Pinte o interruptor para mostrar que ele está ligado.



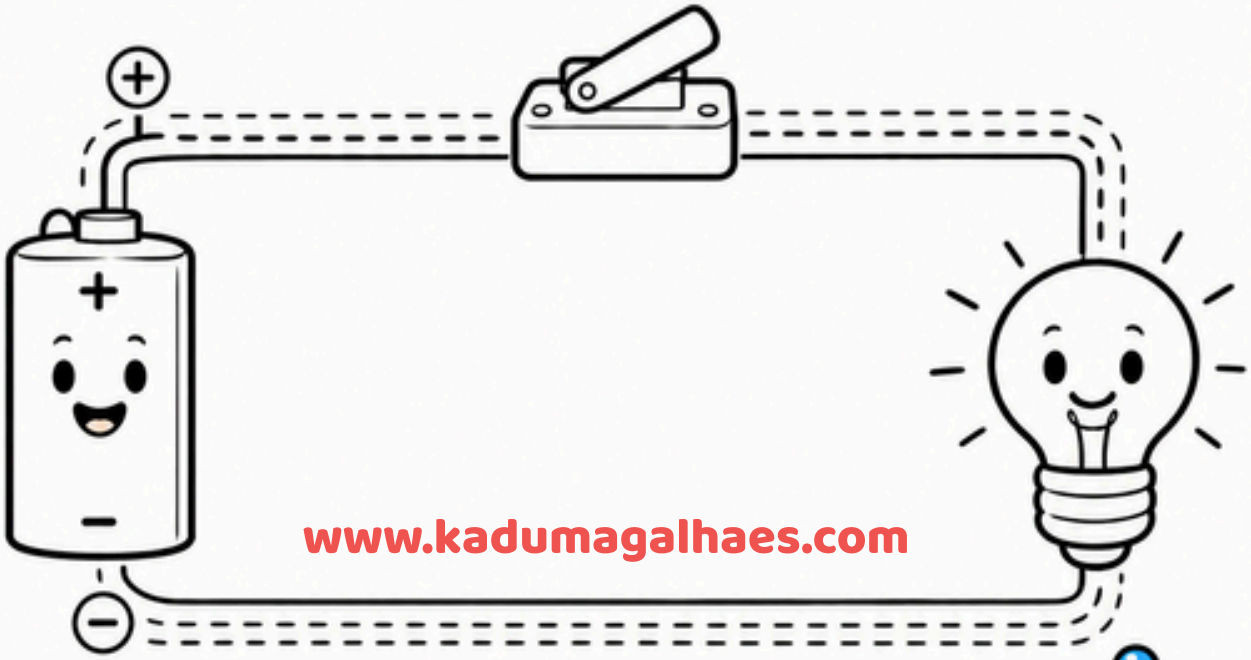4 Pinte a lâmpada de amarelo para mostrar que ela está acesa.





www.kadumagalhaes.com

Agora é com você! Capricha na pintura!

